



## 第2章 计算机的逻辑部件

---

**2.1 计算机中常用的组合逻辑电路**

**2.2 时序逻辑电路**

**2.3 阵列逻辑电路**

## **主要知识点:**

- 1、组合逻辑电路**
- 2、时序逻辑电路**
- 3、阵列逻辑电路**




## 2.1 计算机中常用的组合逻辑电路

**组合逻辑电路：**逻辑电路的输出状态仅和当时的输入状态有关，而与过去的输入状态无关。

### 2.1.1 三态电路

功能表


$\overline{G}$	$\overline{Y}$
0	$\overline{A}$
1	Z

 


三态反相门

功能表


$\overline{G}$	$\overline{Y}$
0	Z
1	$\overline{A}$

 

## 三态反相门

 

## 三态门应用实例

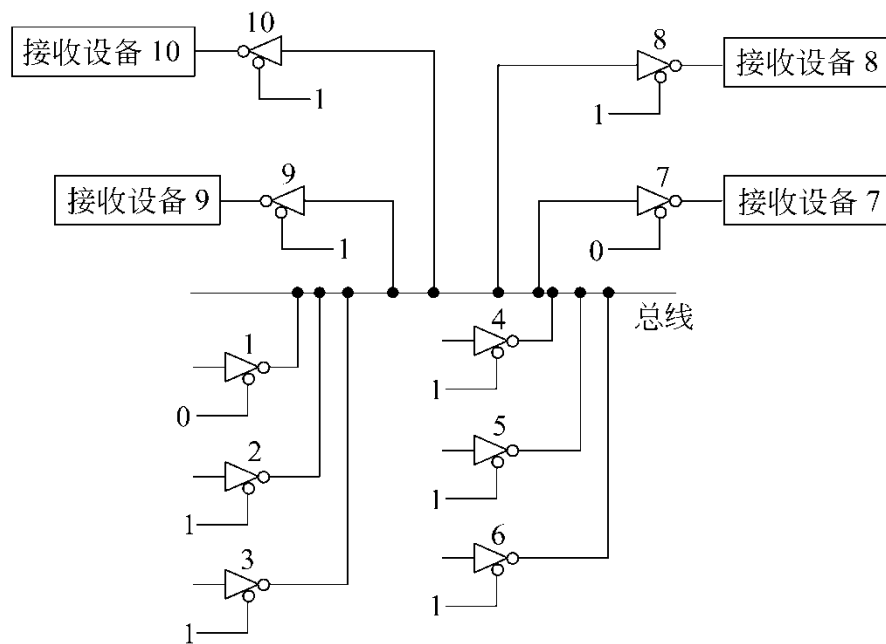


三态电路应用实例

## 2.1.2 异或门及其应用

### 异或门的功能表和逻辑图

功能表

$A_i$	$B_i$	$Y_i$
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

 

### 异或门运算式:

1)  $A \oplus \bar{A} = 1$

2)  $A \oplus A = 0$

3)  $A \oplus 0 = A$

4)  $A \oplus 1 = \bar{A}$


5)  $A \oplus B = B \oplus A$

6)  $A \oplus (B \oplus C) = (A \oplus B) \oplus C$


7)  $A \cdot (B \oplus C) = (A \cdot B) \oplus (A \cdot C)$

## 异或门常用的作用:


### 1、可控原码反码输出电路

 

### 2、数码比较器

 

### 3、奇偶检测电路

 

### 4、半加器


$$H_n = X_n \cdot \overline{Y_n} + \overline{X_n} \cdot Y_n = X_n \oplus Y_n$$



功能表

$X_n$	$X_n$	$X_n$
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

(a)

 

(b)



(c)

**2.1.3全加器：**  $X_n$ ,  $Y_n$ 及进位输入 $C_{n-1}$ 相加称全加

$$F_n = \overline{X_n} \overline{Y_n} C_{n-1} + \overline{X_n} Y_n \overline{C_{n-1}} + \overline{X_n} Y_n C_{n-1} + X_n \overline{Y_n} C_{n-1}$$

$$C_n = X_n Y_n \overline{C_{n-1}} + X_n \overline{Y_n} C_{n-1} + \overline{X_n} Y_n C_{n-1} + X_n Y_n C_{n-1}$$


全加器：两个半加器来形成。 $F_n$ 是 $X_n$ 、 $Y_n$ 相加再和 $C_{n-1}$ 相加的结果：

$$F_n = X_n \oplus Y_n \oplus C_{n-1}$$


功能表

$X_n$	$Y_n$	$C_{n-1}$	$F_n$	$C_n$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

(a) 功能表

 


(b) 逻辑图

 

(c) 逻辑图

图2.6 全加器的功能表及逻辑图

 

1、 当全加器的输出为 $C_i = 1$ 且 $S = 1$ 时。其输入为 ( ) 。（题中A, B 为数据输入,  $C_{i-1}$ 为进位输入,  $C_i$ 为进位输出, S为和)

A:  $A=B=1, C_{i-1}=0$


B:  $A=B= C_{i-1}=1$

C:  $A= C_{i-1}=1, B=0$

D:  $B= C_{i-1}=1, A=0$

2、 假设异或门延迟时间 $T=60\text{ns}$ , 与门、或门延迟时间 $T=20\text{ns}$ , 1位的全加器进位、和运算时间

# 四位串行加法器

 

$$C_1 = X_1 Y_1 + (X_1 + Y_1) C_0$$

$$C_2 = X_2 Y_2 + (X_2 + Y_2) X_1 Y_1 + (X_2 + Y_2) (X_1 + Y_1) C_0$$

$$C_3 = X_3 Y_3 + (X_3 + Y_3) X_2 Y_2 + (X_3 + Y_3) (X_2 + Y_2) X_1 Y_1 + (X_3 + Y_3) (X_2 + Y_2) (X_1 + Y_1) C_0$$

$$C_4 = X_4 Y_4 + (X_4 + Y_4) X_3 Y_3 + (X_4 + Y_4) (X_3 + Y_3) X_2 Y_2 + (X_4 + Y_4) (X_3 + Y_3) (X_2 + Y_2) X_1 Y_1 + (X_4 + Y_4) (X_3 + Y_3) (X_2 + Y_2) (X_1 + Y_1) C_0$$

**进位传递函数 $P_i$**

$$P_i = X_i + Y_i$$

**进位产生函数 $G_i$**

$$G_i = X_i \cdot Y_i$$

- $P_1$ 的意义是：当 $X_1, Y_1$ 中有一个为“1”时，若有进位输入，则本位向高位传送进位，这个进位可看成是低位进位越过本位直接向高位传递的。
- $G_1$ 的意义是：当 $X_1, Y_1$ 均为“1”时，不管有无进位输入，定会产生向高位的进位。

## 串行进位方式

$$C_1 = G_1 + P_1 C_0$$

$$C_2 = G_2 + P_2 C_1$$

$$C_3 = G_3 + P_3 C_2$$

$$C_4 = G_4 + P_4 C_3$$



## 进位链：进位信号的产生与传递的逻辑结构

将 $n$ 个全加器相连可得 $n$ 位加法器，但其加法时间较长。这是因为其位间进位是串行传送的，本位全加和 $F_i$ 必须等低位进位 $C_{i-1}$ 来到后才能进行，加法时间与位数有关。只有改变进位逐位传送的路径，才能提高加法器工作速度。

**超前进位（先行进位）基本思想：让高位的进位与低位进位无关，仅与两个参加的操作数有关**

**超前进位加法器（并行）：**采用“超前进位产生电路”来同时形成各位进位，从而实现快速加法

# 4位并行加法器

## 组内并行的进位方式：

将 $P_1$ 、 $G_1$ 代入 $C_1 \sim C_4$ 式，便可得：

$$C_1 = G_1 + P_1 C_0$$

$$C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 C_0$$

$$C_3 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 C_0$$

$$C_4 = G_4 + P_4 G_3 + P_4 P_3 G_2 + P_4 P_3 P_2 G_1 + P_4 P_3 P_2 P_1 C_0$$

$$\overline{C_1} = \overline{P_1 + G_1 C_0}$$

$$\overline{C_2} = \overline{P_2 + G_2 P_1 + G_2 G_1 C_0}$$

$$\overline{C_3} = \overline{P_3 + G_3 P_2 + G_3 G_2 P_1 + G_3 G_2 G_1 C_0}$$

$$\overline{C_4} = \overline{P_4 + G_4 P_3 + G_4 G_3 P_2 + G_4 G_3 G_2 P_1 + G_4 G_3 G_2 G_1 C_0}$$

由 $P_i$ 、 $G_i$ 定义，也可把半加和改写成以下形式：

$$H_i = P_i \oplus G_i$$

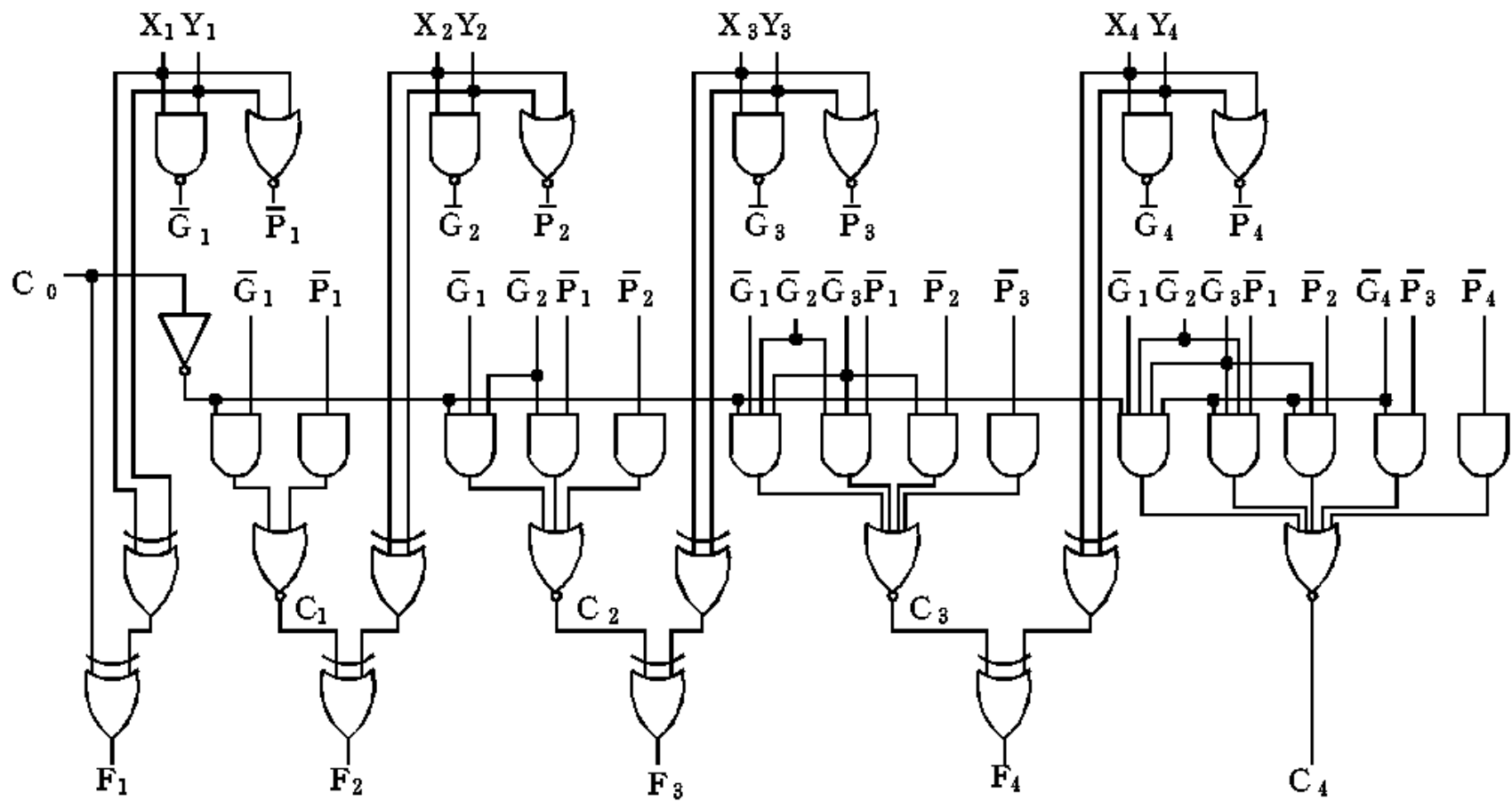


图2.8 四位超前进位加法器

# 16位加法器

## 并行加法器及其进位链

### (1) 组内并行，组间串行的进位链


这种进位链每小组4位，组内采用并行进位结构，组间采用串行进位传递结构。进位表达式为：

$$C_1 = G_1 + P_1 C_0$$

$$C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 C_0$$

$$C_3 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 C_0$$
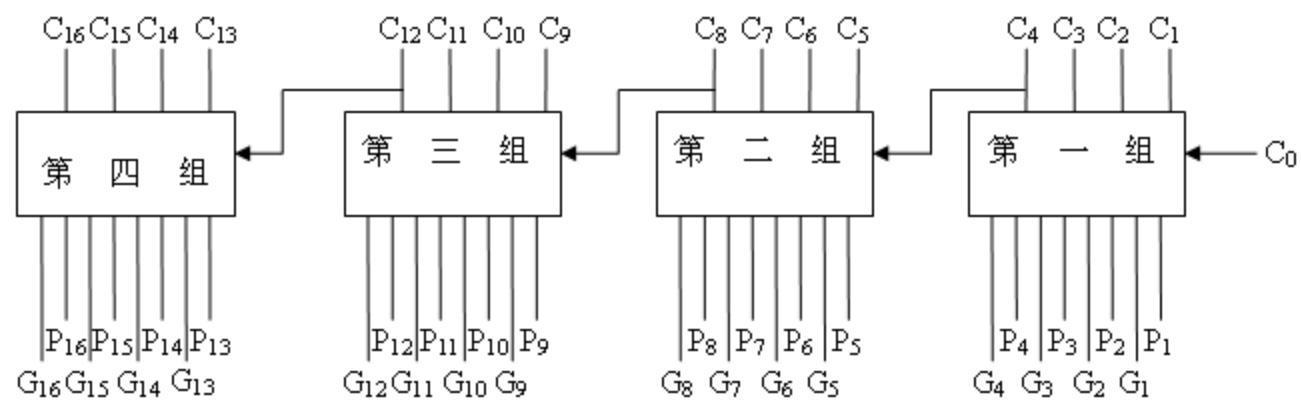
$$C_4 = G_4 + P_4 G_3 + P_4 P_3 G_2 + P_4 P_3 P_2 G_1 + P_4 P_3 P_2 P_1 C_0$$



## (2) 组内并行、组间并行的进位链

$$G_1^* = G_4 + P_4 G_3 + P_4 P_3 G_2 + P_4 P_3 P_2 G_1 \quad (\text{小组的进位产生函数})$$

$$P_1^* = P_4 P_3 P_2 P_1 \quad (\text{小组的进位传递函数})$$

因此

$$C_4 = G_1^* + P_1^* C_0$$

同理

$$C_8 = G_2^* + P_2^* C_4$$

$$C_{12} = G_3^* + P_3^* C_8$$

$$C_{16} = G_4^* + P_4^* C_{12}$$

将其展开为：

$$C_4 = G_1^* + P_1^* C_0$$

$$C_8 = G_2^* + P_2^* G_1^* + P_2^* P_1^* C_0$$

$$C_{12} = G_3^* + P_3^* G_2^* + P_3^* P_2^* G_1^* + P_3^* P_2^* P_1^* C_0$$

$$C_{16} = G_4^* + P_4^* G_3^* + P_4^* P_3^* G_2^* + P_4^* P_3^* P_2^* G_1^* + P_4^* P_3^* P_2^* P_1^* C_0$$

其中

$$G_1^* = G_4 + P_4 G_3 + P_4 P_3 G_2 + P_4 P_3 P_2 G_1$$

$$G_2^* = G_8 + P_8 G_7 + P_8 P_7 G_6 + P_8 P_7 P_6 G_5$$

$$G_3^* = G_{12} + P_{12} G_{11} + P_{12} P_{11} G_{10} + P_{12} P_{11} P_{10} G_9$$

$$G_4^* = G_{16} + P_{16} G_{15} + P_{16} P_{15} G_{14} + P_{16} P_{15} P_{14} G_{13}$$

$$P_1^* = P_4 P_3 P_2 P_1$$

$$P_2^* = P_8 P_7 P_6 P_5$$


$$P_3^* = P_{12} P_{11} P_{10} P_9$$

$$P_4^* = P_{16} P_{15} P_{14} P_{13}$$

进位产生次序:

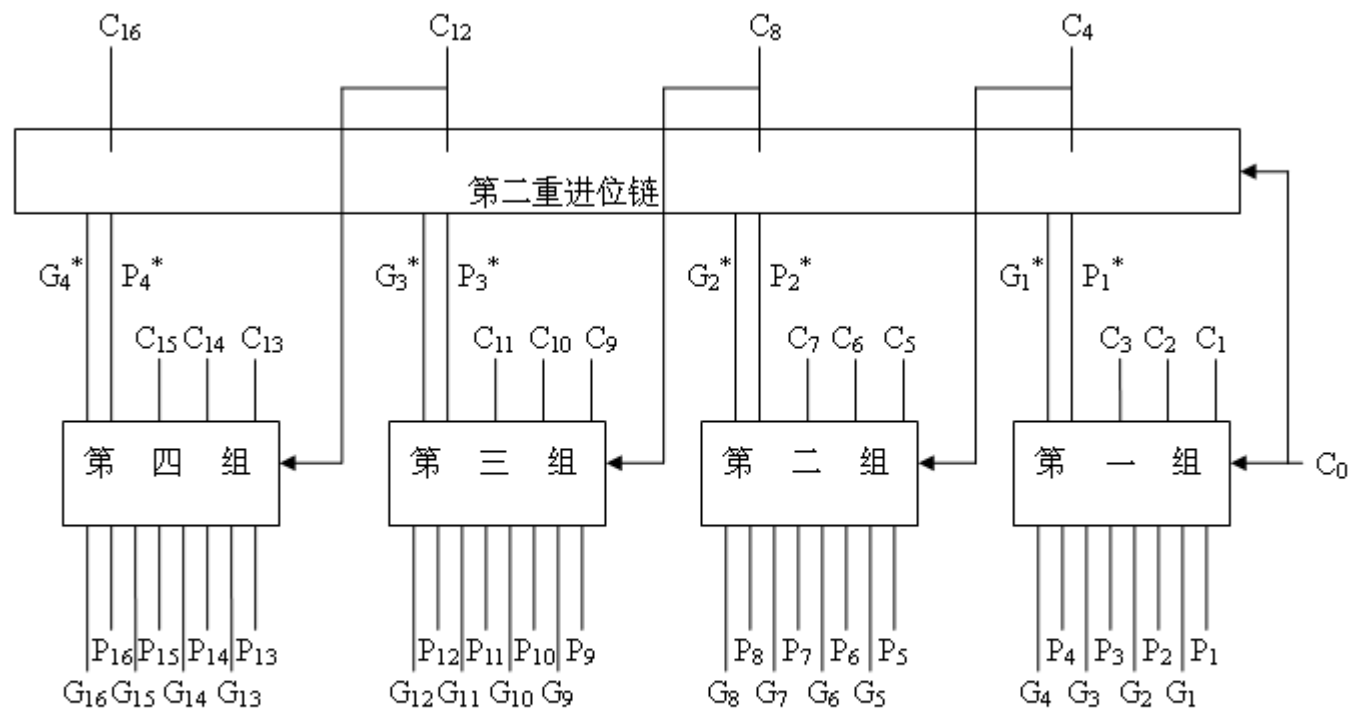- ① 产生第一组的 $C_1$ 、 $C_2$ 、 $C_3$ 及所有的 $G_i^*$ 、 $P_i^*$ ；
- ② 产生组间的进位信号 $C_4$ 、 $C_8$ 、 $C_{12}$ 、 $C_{16}$ ；
- ③ 产生第二、三、四小组的 $C_5$ 、 $C_6$ 、 $C_7$ 、 $C_9$ 、 $C_{10}$ 、 $C_{11}$ 、 $C_{13}$ 、 $C_{14}$ 、 $C_{15}$ ；





## 2.4.2 算术逻辑单元

算术逻辑单元简称ALU,是一种功能较强的组合逻辑电路。

1、四位算术逻辑单元SN74181, 执行 **16种算术运算和16种逻辑运算**

$V_c$	$A_1$	$B_1$	$A_2$	$B_2$	$A_3$	$B_3$	$F_G$	$\overline{CO}_{n+4}$	$F_p$	$F_{A=B}$	$F_3$
24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$B_0$	$A_0$	$S_3$	$S_2$	$S_1$	$S_0$	$\overline{CI}_n$	$M$	$F_0$	$F_1$	$F_2$	GND

$A_0 \sim A_3$	运算器输入端
$B_0 \sim B_3$	运算器输入端
$\overline{CI}_n$	进位输入端（低电平有效）
$\overline{CO}_{n+4}$	进位输出端（低电平有效）
$F_0 \sim F_3$	运算输出端
$F_{A=B}$	比较输出端
$F_G$	进位产生输出端
$F_p$	进位传输输出端
$M$	工作方式控制
$S_0 \sim S_3$	功能选择

# 功能表

高电平作用数据

输入				逻辑功能 M = H	算术运算 M = L	
S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>		C <sub>I</sub> = H (无进位)	C <sub>I</sub> = L (有进位)
L	L	L	L	$F = \bar{A}$	$F = A$	$F = A$ 加 1
L	L	L	H	$F = A + \bar{B}$	$F = A + B$	$F = (A + B)$ 加 1
L	L	H	L	$F = \bar{A}B$	$F = A + \bar{B}$	$F = (A + \bar{B})$ 加 1
L	L	H	H	$F = 0$	$F = \text{减 1 (2 的补数)}$	$F = 0$
L	H	L	L	$F = \bar{A}\bar{B}$	$F = A$ 加 $\bar{A}\bar{B}$	$F = A$ 加 $\bar{A}\bar{B}$ 加 1
L	H	L	H	$F = \bar{B}$	$F = (A + B)$ 加 $\bar{A}\bar{B}$	$F = (A + B)$ 加 $\bar{A}\bar{B}$ 加 1
L	H	H	L	$F = A \oplus B$	$F = A$ 减 B 减 1	$F = A$ 减 B
L	H	H	H	$F = \bar{A}B$	$F = \bar{A}\bar{B}$ 减 1	$F = \bar{A}\bar{B}$
H	L	L	L	$F = \bar{A} + B$	$F = A$ 加 $\bar{A}B$	$F = A$ 加 $\bar{A}B$ 加 1
H	L	L	H	$F = A \oplus \bar{B}$	$F = A$ 加 B	$F = A$ 加 B 加 1
H	L	H	L	$F = B$	$F = (A + \bar{B})$ 加 $\bar{A}B$	$F = (A + \bar{B})$ 加 $\bar{A}B$ 加 1
H	L	H	H	$F = \bar{A}\bar{B}$	$F = \bar{A}\bar{B}$ 减 1	$F = \bar{A}\bar{B}$
H	H	L	L	$F = 1$	$F = A$ 加 A *	$F = A$ 加 A 加 1
H	H	L	H	$F = A + \bar{B}$	$F = (A + B)$ 加 A	$F = (A + B)$ 加 A 加 1
H	H	H	L	$F = A + B$	$F = (A + \bar{B})$ 加 A	$F = (A + \bar{B})$ 加 A 加 1
H	H	H	H	$F = A$	$F = A$ 减 1	$F = A$

用4片74181电路可组成16位ALU。图中片内进位是快速的，但片间进位是逐片传递的，因此形成 $F_0 \sim F_{15}$ 的时间还是比较长。



图2.10 用4片ALU构成的16位ALU

## 2、超前进位产生器74182

$V_{cc}$	$P_2$	$G_2$	$\overline{CI}_n$	$\overline{CO}_{n+x}$	$\overline{CO}_{n+y}$	$F_G$	$\overline{CO}_{n+z}$
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
$G_1$	$P_1$	$G_0$	$P_0$	$G_3$	$P_3$	$F_p$	GND

$\overline{CI}_n$  进位输入端（低电平有效）

$\overline{CO}_{n+x}$   $\overline{CO}_{n+y}$   $\overline{CO}_{n+z}$  进位输出端（低电平有效）

$F_G$  进位产生输出端

$F_p$  进位传输输出端

$G_0 \sim G_3$  进位产生输入端

$P_0 \sim P_3$  进位传输输入端


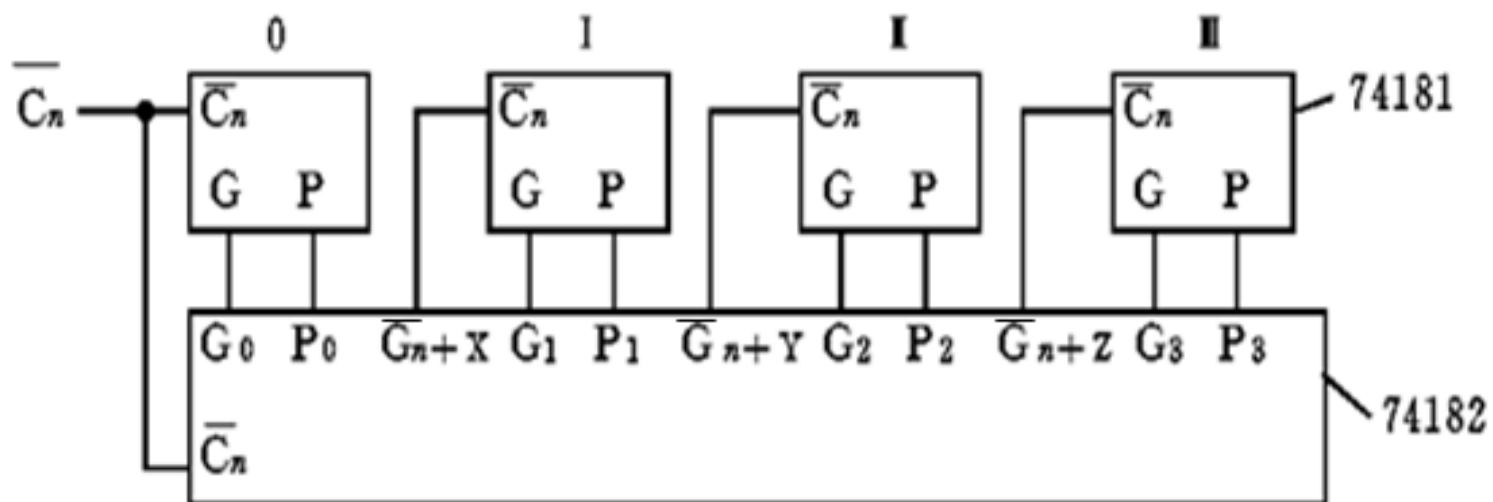


图2.12 16位快速ALU

SN74181是一种具有并行进位的多功能ALU芯片，每片4位，构成一组，组内是并行进位，利用SN74181芯片可构成16位ALU。


① 组间串行进位的16位ALU的构成

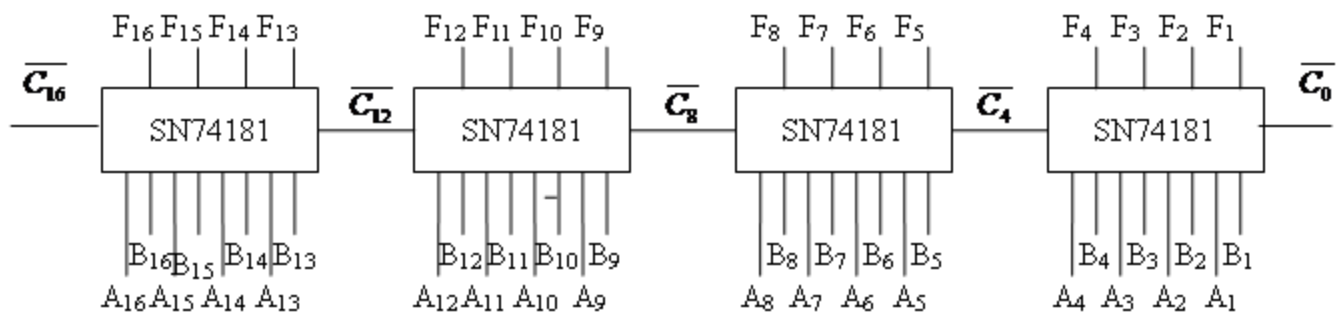


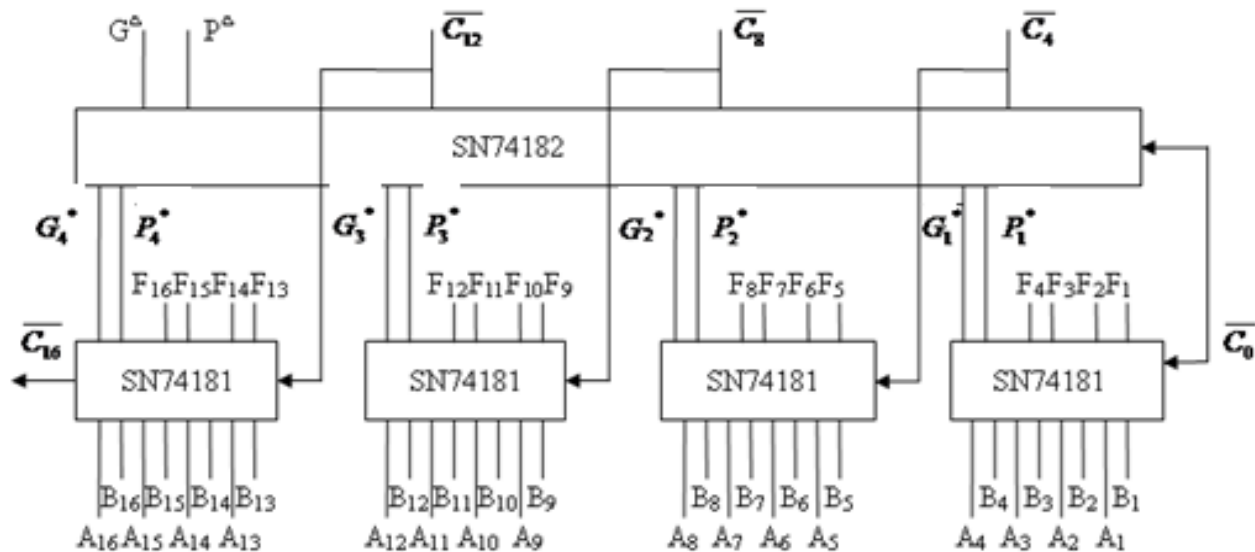
## ② 组间并行进位的16位ALU的构成

组间采用并行进位时，则只需增加一片SN74182芯片。SN74182是与SN74181配套的产品，是一个产生并行进位信号的部件。组间进行进位的16位ALU。



## 作业:

- 1、若计算机系统字长为16位，每4位构成一个小组。（1）写出实现小组内并行，组间串行的进位链；（2）写出实现小组内并行，组间并行的进位链
- 2、用74181和74182构成16的ALU写出逻辑电路图
  - （1）实现组内并行，组间串行进位方式
  - （2）实现组内并行，组间并行进位方式

## 2.4.3 译码器

- **译码器**有 $n$ 个输入变量， $2^n$ 个(或少于 $2^n$ 个)输出，每个输出对应于 $n$ 个输入变量的一个最小项。当输入为某一组合时，对应的仅有一个输出为“0”(或为“1”)，其余输出均为“1”(或为“0”)。
- **译码器的用途**是把输入代码译成相应的控制电位，以实现代码所要求的操作。

 


图2.13 二输入四输出译码器


 


图2.14 两块三输入变量译码器扩展成四输入译码器


## 2.4.4 数据选择器

• **数据选择器又称多路开关**，是以“与或”门或“与或非”门为主的电路。它能在选择信号的作用下，从多个输入通道中选择某一个通道的数据作为输出。

		功能表					
$S_1$	$S_0$	$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$	$\bar{E}$	$Y$
$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	1	0
1	1	$D_3$	$\times$	$\times$	$\times$	0	$D_3$
1	0	$\times$	$D_2$	$\times$	$\times$	0	$D_2$
0	1	$\times$	$\times$	$D_1$	$\times$	0	$D_1$
0	0	$\times$	$\times$	$\times$	$D_0$	0	$D_0$

 

双四通道选一数据选择器

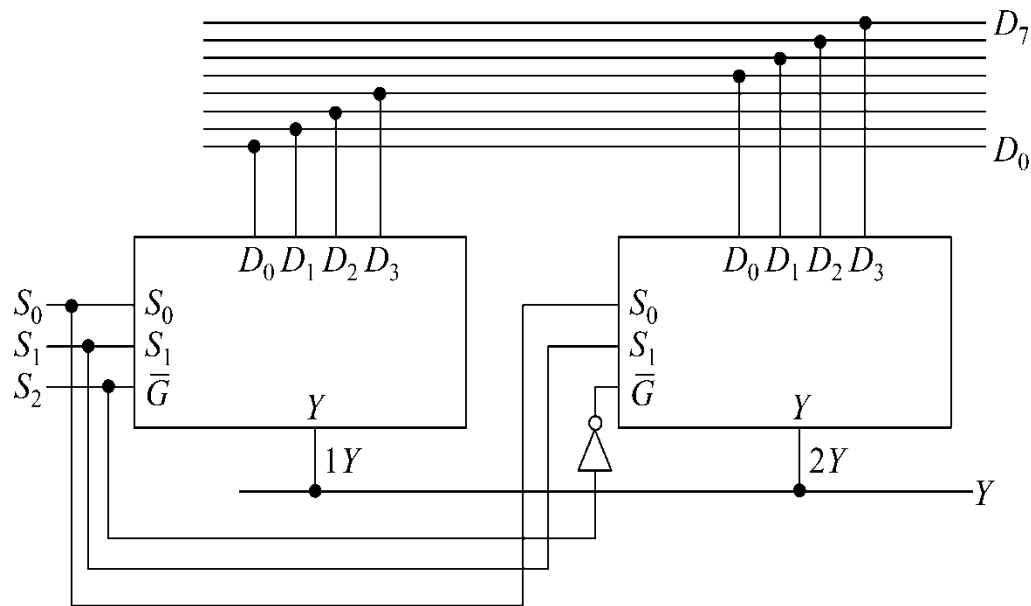

**8选1数据选择器**

## 2.5 时序逻辑电路

**时序逻辑电路:**逻辑电路的输出状态不但和**当时的输入状态**有关,而且还与电路**在此以前的输入状态**有关。时序电路内必须要有能存储信息的记忆元件——**触发器**。**触发器**是构成时序电路的基础。


### 2.5.1 触发器

- **按时钟控制方式来分:**电位触发、边沿触发、主从触发等方式。
- **按功能分:** R-S型、D型、J-K型等功能。
- **同一功能触发器可以由不同触发方式来实现。**
- **对使用者来说, 在选用触发器时, 触发方式是必须考虑的因素。**因为相同功能触发器, 若触发方式选用不当, 系统是不能达到预期设计要求的。
 
# 1. 电位触发方式触发器



- 当触发器的同步控制信号E为约定“1”或“0”电平时，触发器接收输入数据，此时输入数据D的任何变化都会在输出Q端得到反映；当E为非约定电平时，触发器状态保持不变。鉴于它接收信息的条件是E出现约定的逻辑电平，故称它为电位触发方式触发器，简称**电位触发器**。
- 图2.16给出了被称为**锁定触发器(又称锁存器)**的电位触发器的逻辑图。
- 电位触发器具有结构简单的优点。在计算机中常用它来组成**暂存器**。





功能表

E	D	Q	$\bar{Q}$
1	0	0	1
1	1	1	0
0	×	$Q_0$	$\bar{Q}_0$

  

(a) 逻辑图和功能表


(b) 图形符号

(c) 典型波形图

图2.16 锁存器
 
## 2. 边沿触发方式触发器


- **边沿触发方式触发器(简称边沿触发器):**触发器接收的是时钟脉冲CP的某一约定跳变(正跳变或负跳变)来到时的输入数据。在CP=1及CP=0期间以及CP非约定跳变到来时, 触发器不接收数据。
- **常用的正边沿触发器是D触发器**, 图2.17给出了它的逻辑图及典型波形图。
- 边沿触发器在CP正跳变(对正边沿触发器)以外期间出现在D端的数据变化和干扰不会被接收, 因此有很强的抗数据端干扰的能力而被广泛应用, 它除用来组成寄存器外, 还可用来**组成计数器和移位寄存器等**。




功能表

$\bar{R}_D$	$\bar{S}_D$	CP	D	Q	$\bar{Q}$
0	1	×	×	0	1
1	0	×	×	1	0
1	1	↑	0	0	1
1	1	↑	1	1	0

(a) D触发器逻辑图

 

(b) D触发器图形符号

 


(c) 波形图

图2.17 D触发器
 
### 3. 主-从触发方式触发器(简称主-从触发器)

- **主-从触发器基本上是由两个电位触发器级联而成的**，接收输入数据的是主触发器，接收主触发器输出的是从触发器，主、从触发器的同步控制信号是互补的( $CP$ 和 $\overline{CP}$ )。
- **图2.18(a)是主-从J-K触发器的原理图**，触发器的输出 $Q$ ， $\overline{Q}$ 分别和接收 $K$ ， $J$ 数据的输入门相连。在 $CP=1$ 期间主触发器接收数据；在 $CP$ 负跳变来到时，从触发器接收主触发器最终的状态。
- **主从触发器由于有计数功能，常用于组成计数器。**



(a)

功能表

$\bar{R}_D$	$\bar{S}_D$	CP	J	K	Q	$\bar{Q}$
0	1	×	×	×	0	1
1	0	×	×	×	1	0
0	0	×	×	×	1*	1*
1	1	$\square$	0	0	$Q_0$	$\bar{Q}_0$
1	1	$\square$	1	0	1	0
1	1	$\square$	0	1	0	1
1	1	$\square$	1	1	$\bar{Q}_0$	$Q_0$

\* 指状态不定

(b)

图2.18 主-从J-K触发器图


## 2.5.2 寄存器和移位寄存器

• **寄存器**用于**暂存数据、指令等**。它由**触发器和一些控制门组成**。常用的是正边沿触发D触发器和锁存器。

• **移位寄存器**:具有移位功能。如在进行乘法时, 要求将部分积右移; 在将并行传送的数转换成串行数时也需移位。

功能表


$\bar{R}_D$	CK	1D	2D	3D	4D	1Q	2Q	3Q	4Q
1	$\uparrow$	1D	2D	3D	4D	1D	2D	3D	4D
0	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	0	0	0	0

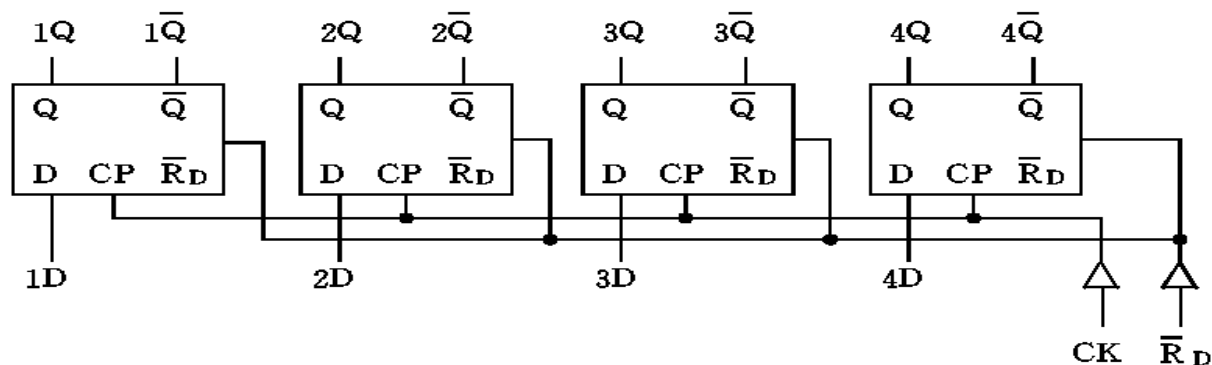

四D寄存器

功能表

$\overline{R_D}$	$S_0$	$S_1$	CK	功 能
0	×	×	×	置“0”
1	0	0	↑	保 持
1	1	0	↑	右 移
1	0	1	↑	左 移
1	1	1	↑	并行输入

 

并行输入数据的四位移位寄存器

## 2.5.3 计数器

- 计数器按**时钟作用方式来分**，有**同步计数器**和**异步计数器**两大类。
- 异步计数器**：高位触发器的时钟信号是由低一位触发器的输出来提供的，结构简单。
- 同步计数器**：触发器的时钟信号是由同一脉冲来提供的，各触发器是同时翻转的，它的工作频率比异步计数器高，但结构较复杂。
- 计数器按**计数顺序来分**，有**二进制、十进制**两大类。
- 这里着重介绍有**并行输入数据功能的正向同步十进制计数器**。



功能表

P	T	L	$\overline{R_D}$	CK	功 能
1	1	1	1	$\downarrow$	计 数
$\times$	$\times$	0	1	$\downarrow$	并行输入数据
0	1	1	1	$\times$	保 持
$\times$	0	1	1	$\times$	触发器保持, $RC=0$
$\times$	$\times$	$\times$	0	$\times$	异步清“0”

 


图2.23 十进制同步计数器

当 $L=1$ ，执行同步计数

$$\left\{ \begin{array}{l} J_A = K_A = 1 \\ J_B = K_B = \overline{Q_A} \cdot Q_D \\ J_C = K_C = Q_A \cdot Q_B \\ J_D = K_D = Q_A \cdot Q_B \cdot Q_C + Q_A \cdot Q_D \end{array} \right.$$

$L=0$ ，执行预置数。

**计数器扩展**应满足以下条件:

(1) 有标志计数器已计至最大数的进位输出端RC

二进制计数器:  $RC = Q_A Q_B Q_C Q_D$

十进制计数器:  $RC = Q_A Q_D$

(2) 计数器应有保持功能。计数器中设置了“计数允许”端P和T，用来控制计数器快速进位电路和RC形成门。有了RC, P, T端，就可以方便地对计数器进行扩展。

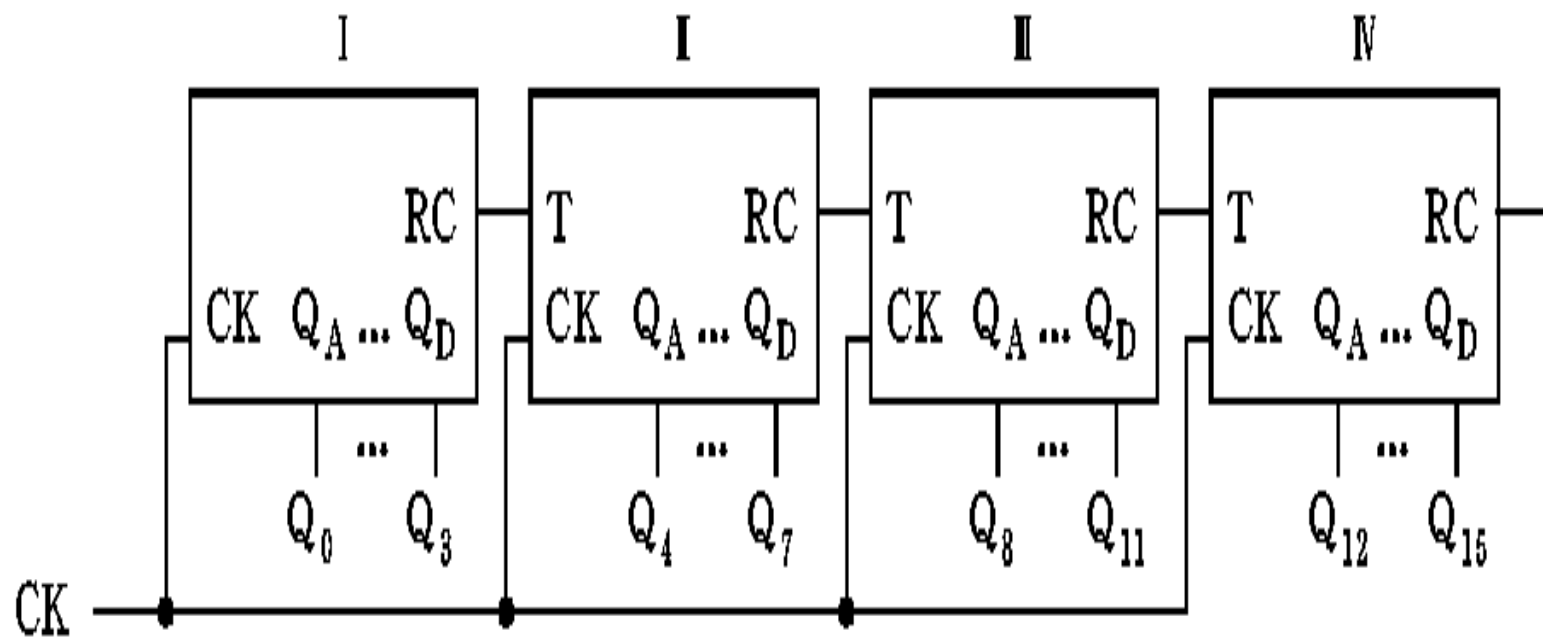


图2.24 同步计数器的扩展方法

## 2.6 阵列逻辑电路

- **阵列逻辑电路**:指逻辑元件在硅芯片上以阵列形式排列

**优点**:设计方便、芯片面积小、产品成品率高、用户自编程、减少系统的硬件规模。

- **读 / 写存储器(random access memory,简称RAM)**:存储单元排列成阵列形式。RAM在使用时能按给定的单元地址把信息存入或取出。

- **只读存储器(read only memory,简称ROM)**:存储固定的信息(如监控程序、函数、常数等)。在使用前把信息存入其中,使用时读出已存入的信息,而不能写入新的信息。ROM主要由**全译码的地址译码器**和**存储单元体组成**,前者是一种**“与”阵列**,后者则是**“或”阵列**,它们都以阵列形式排列。存储体中写入的信息是由用户事先决定的,因此是**“用户可编程”的**,而地址译码器则是**“用户不可编程”的**。

- **可程序逻辑阵列**(programmable logic array, 简称PLA):一种新型的ROM。与ROM不同之处是**PLA的与阵列、或阵列都是用户可编程的**。**PLA在组成控制器、存储固定函数以及实现随机逻辑**中有广泛的应用。

**可编程序阵列逻辑**(programmable array logic,简称PAL)也是ROM的变种，与ROM不同处是PAL的**与阵列是用户可编程的**，而**或阵列是用户不可编程的**。

- 通用阵列逻辑**(general array logic,简称GAL):输出有一个**逻辑宏单元**，通过对它的编程，可以获得多种输出形式。

- 门阵列**(gate array, 简称GA): 在芯片上制作了排成阵列形式的**门电路**，根据用户需要对门阵列中的门电路进行互连设计，再通过集成电路制作工艺来实现互连，以实现所需的逻辑功能。


- 宏单元阵列**(macrocell array,简称MA): 芯片上排列成阵列的除门电路外还有**触发器、加法器、寄存器以及ALU等**。


- 可编程门阵列**(field programmable gate array, FPGA): 与GA, MA的一个区别在于，FPGA内部按阵列分布的**宏单元块**都是**用户可编程**的。即用户所需逻辑可在软件支持下，由用户自己装入来实现的，而无需集成电路制造工厂介入，并且这种装入是可以修改的，其连接十分灵活。

- 一般把除读 / 写存储器的阵列逻辑电路统称为可编程序逻辑器件**

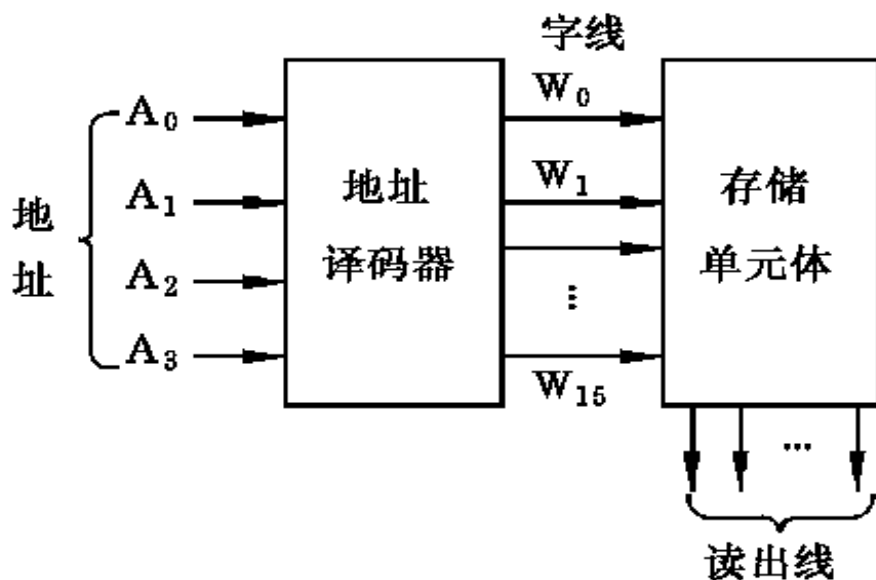
## 2.6.1 只读存储器 (ROM)

存储器中存放信息的单元是**存储单元**，它是由若干个二进制信息组成的，叫做**“字”**，每个二进制信息称为**“位”**。为了寻找存入存储器中的字，给每个字以编号，称为地址码，简称**地址**。



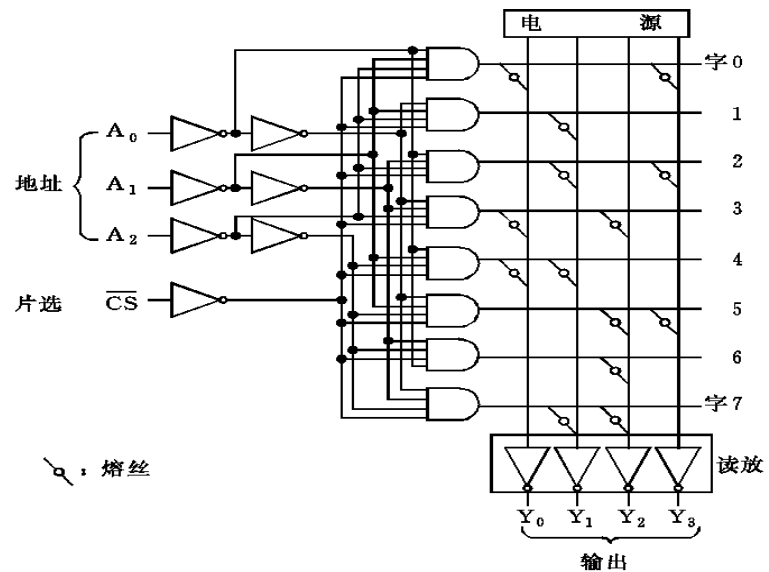

(a) 熔丝型 $8 \times 4$ ROM原理图

 

(b) ROM结构的另一种表示形式

图2.26

## 2.6.2 可编程序逻辑阵列(PLA)

- 当用户要存入ROM的**字数少于ROM所能提供的字数**时，ROM中有许多存储单元便会闲置不用，因而造成管芯面积的浪费。
- 在ROM中，**地址和字之间有一一对应关系**，对任何一个给定地址，只能读出一个字，因此，即使有若干个字的内容一样，也无法节省单元。
- PLA是一种特殊的只读存储器，它较好地解决了ROM的上述缺点。**它用较少的存储单元就能存储大量的信息。



表2.1 一张信息表

输 入				输 出							
$I_3$	$I_2$	$I_1$	$I_0$	$F_7$	$F_6$	$F_5$	$F_4$	$F_3$	$F_2$	$F_1$	$F_0$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1
0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1

先把表2.1用逻辑表达式写出，进行化简，可得：

$$\begin{cases}
 F_0 = x \times x \times I_0 = P_0 \\
 F_1 = 0 \\
 F_2 = x \times I_1 \bar{I}_0 = P_1 \\
 F_3 = x I_2 \bar{I}_1 I_0 + x I_2 \bar{I}_1 \bar{I}_0 = P_2 + P_3 \\
 F_4 = x I_2 \bar{I}_1 \bar{I}_0 + I_3 I_2 \times I_0 + I_3 I_2 \times \bar{I}_0 = P_4 + P_5 + P_6 \\
 F_5 = I_3 \bar{I}_2 \times I_0 + I_3 I_2 I_1 \times = P_5 + P_7 \\
 F_6 = I_3 \bar{I}_2 \times \times + I_3 I_2 I_1 \times = P_7 + P_8 \\
 F_7 = I_3 I_2 I_1 \times = P_7
 \end{cases}$$

(2.36)

其中×为任意值。P项称为乘积项，它们分别为：

$$P_0 = \times \times \times I_0$$

$$P_1 = \times \times I_1 \bar{I}_0$$

$$P_2 = \times I_2 \bar{I}_1 I_0$$

$$P_3 = \times \bar{I}_2 I_1 I_0$$

$$P_4 = \times I_2 I_1 \bar{I}_0$$

$$P_5 = \bar{I}_3 I_2 \times I_0$$

$$P_6 = I_3 \bar{I}_2 \times I_0$$

$$P_7 = I_3 I_2 I_1 \times$$

$$P_8 = I_3 I_2 \times \times$$

- 上半部分形成P项的二极管与阵列，构成译码电路，9条P线称为PLA的字线
- 下半部分形成输出F的三极管或阵列，构成存储阵列
- ROM矩阵容量 $16 \times 8$ ；PLA矩阵容量 $9 \times 8$

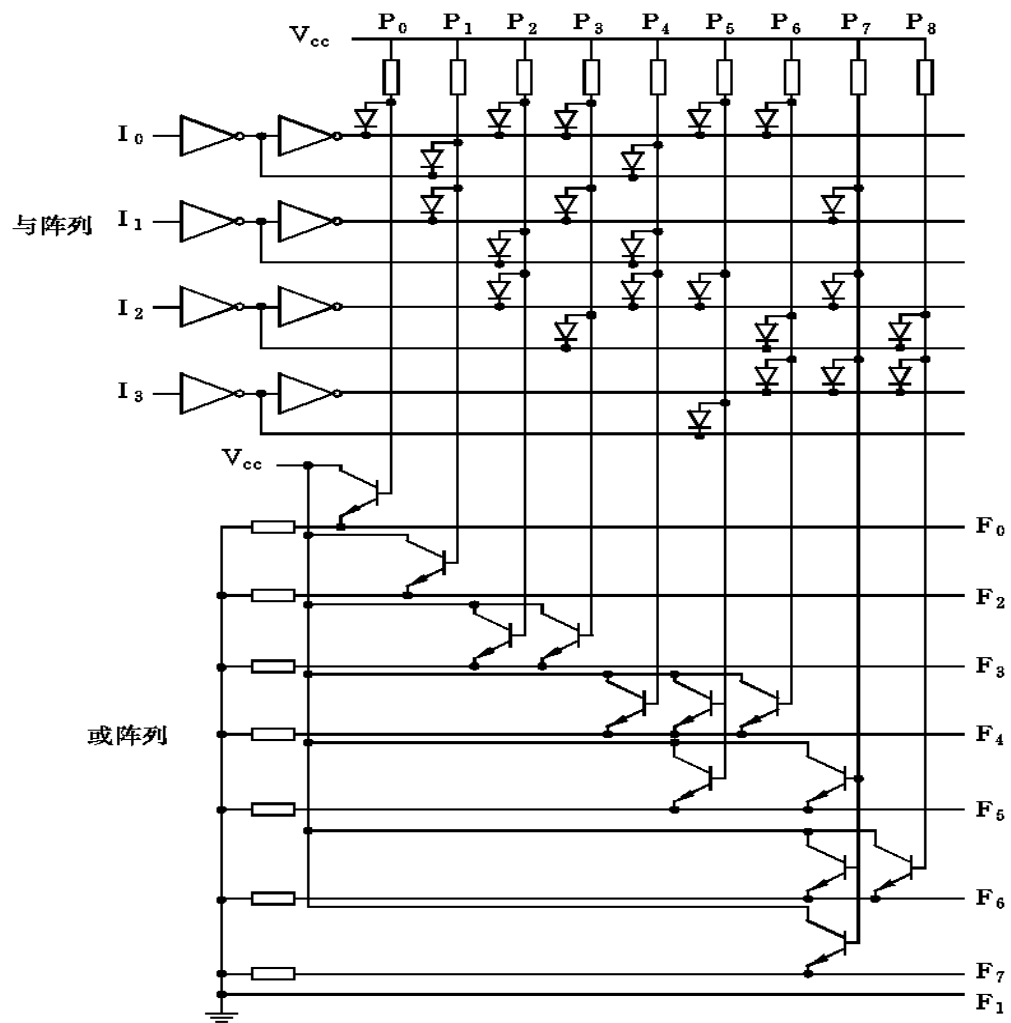


图2.27 存储表2.1所示信息表的PLA

PLA的读出过程如下：若 $I_3I_2I_1I_0=1001$ ，则字线 $P_0$ ， $P_6$ ， $P_8$ 均被选中，其余字线均未被选，再经存储矩阵，得 $F_0$ ， $F_4$ ， $F_6$ 为“1”，其余输出均为“0”。

### PLA的特点归结如下：


- 在ROM中，地址译码器(与阵列)是“**完全**”译码器，它提供了输入的全部最小项，每个地址对应一个字，译码器是用户不可编程。

PLA，虽然也有一个地址译码器(即与阵列)，但它是一个**非完全译码器**，它的输出不是输入变量的最小项，而是某些输入变量的乘积项，乘积项的个数小于(或等于) $2^n$ 。此外，这个译码器是用户可编程的。因此，PLA的与矩阵比ROM的与矩阵节省了很多元件。


- 在ROM中，**地址和字是一一对应的**，对于任一给定的地址，只能读出一个字。而在PLA中，**一个地址可以同时(即并行地)读出两个或两个以上字(即P项)**，在PLA的输出所得的是读出字的“或”。此外，**多个地址码能访问同一个P项**。这样，PLA就能用较少的单元存储较多的信息。

- 在ROM中，**信息表**是原封不动地装入存储阵列中的。而在PLA中，存储信息不是原封不动地装入的，而是经过化简、压缩后装入的，它和信息表不再是简单的一一对应关系了。

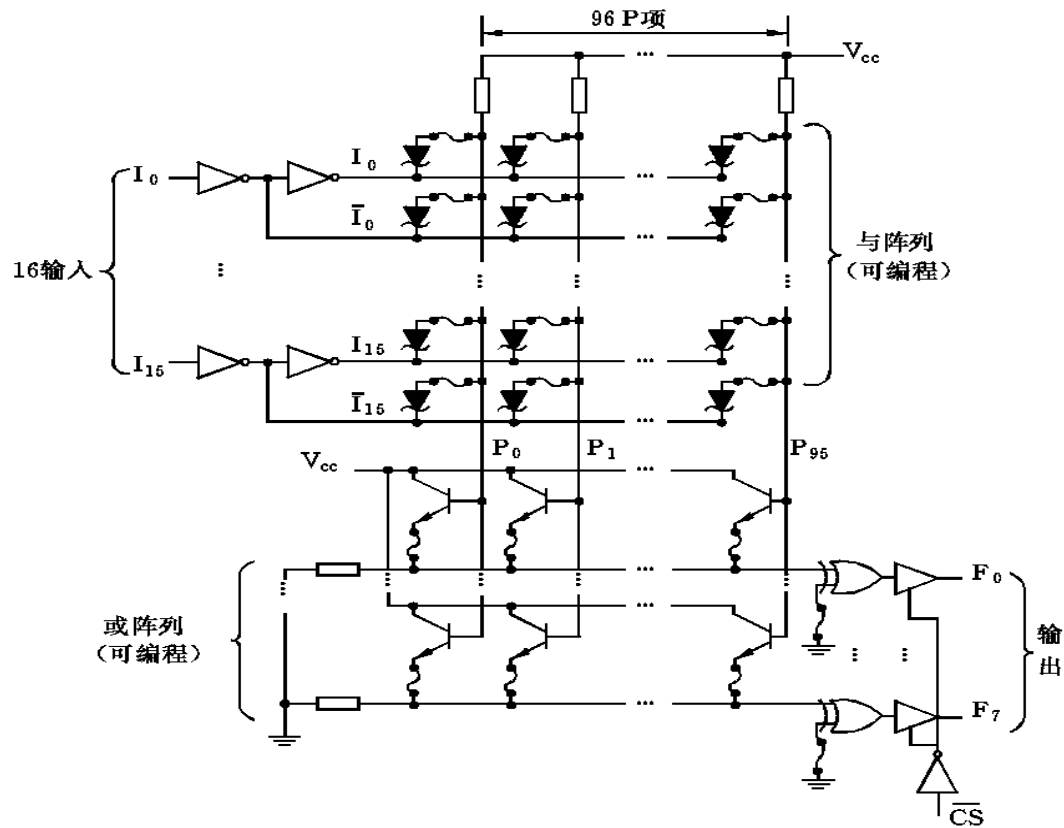16个输入端、8个输出端，96个乘积项，与阵列规模是 $32 \times 96$ ，或阵列规模是 $96 \times 8$



当一个PLA电路的P项数及输出端数不能满足要求时，可用几片PLA电路来扩展。

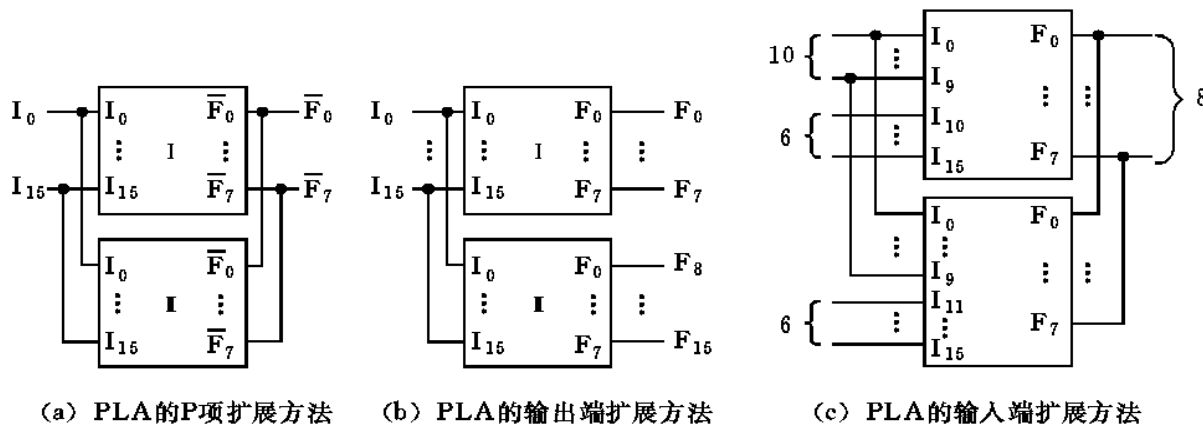

例：图中每个PLA只有48个P项，若使用中要求某输出含有96个P项：

$$F_i = P_0 + P_1 + \dots + P_{47} + P_{48} + \dots + P_{95}$$

熔断异或门的熔丝，

$$\text{片I的} F_i \quad F_i = P_0 + P_1 + \dots + P_{47}$$

$$\text{片II的} F_i:: \quad F_i = P_{48} + P_{49} + \dots + P_{95}$$

片I、II的F<sub>i</sub>端 “线与” 在一起，F<sub>i</sub>的反码：


$$\overline{F_i} = P_0 + P_1 + \dots + P_{47} + P_{48} + \dots + P_{95}$$
 
## 2.6.3 可程序阵列逻辑(PAL)


PAL的**与阵列是可编程的，或阵列是不可编程的**。在某些PAL器件中还设置记忆元件，还可具有反馈功能，即输出可反馈到输入端，作为输入信号使用。

- 图2.31(a) 给出了**带触发器具有反馈功能的PAL电路**。8输入，8输出，64个P项，或门的连接是固定的，不可编程；
- 图2.31(b)**给出了不带触发器并具有反馈功能的PAL电路**。三态门的控制端由P项来控制





(a)

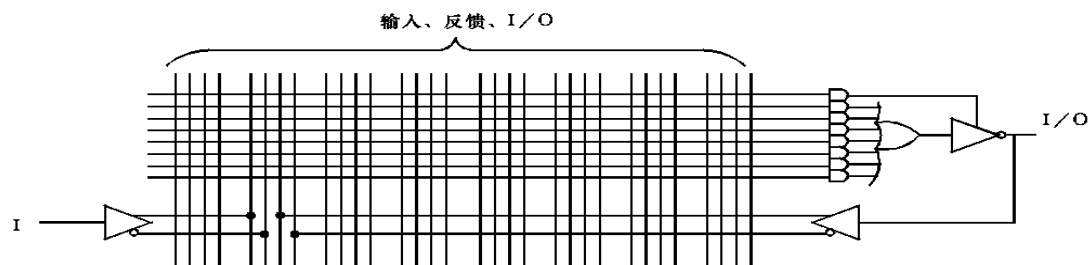

(b)

图2.31 两种带反馈的阵列型PAL

## 2.6.4 通用阵列逻辑(GAL)


通用阵列逻辑(generic array logic, 简称GAL)器件是一种可用电擦除的, 可重复编程的高速PLD。它与PAL器件的主要区别在于:

- PAL采用的是熔丝工艺, 一旦编程后就不能改写, 而GAL采用可用电擦除的CMOS(E<sup>2</sup>CMOS)工艺, 可擦除重写100次以上, 数据可保存20年以上, 在数秒钟内即可完成擦除和编程过程。
- PAL器件的应用局限性较大, 对于不同的输出结构, 需选用不同型号的PAL器件。而GAL的输出结构有一个输出逻辑宏单元(OLMC), 通过对它的编程, 使GAL有多种输出方式: **寄存器型输出、组合逻辑输出, 并可控制三态输出**门, 因此显得很灵活。

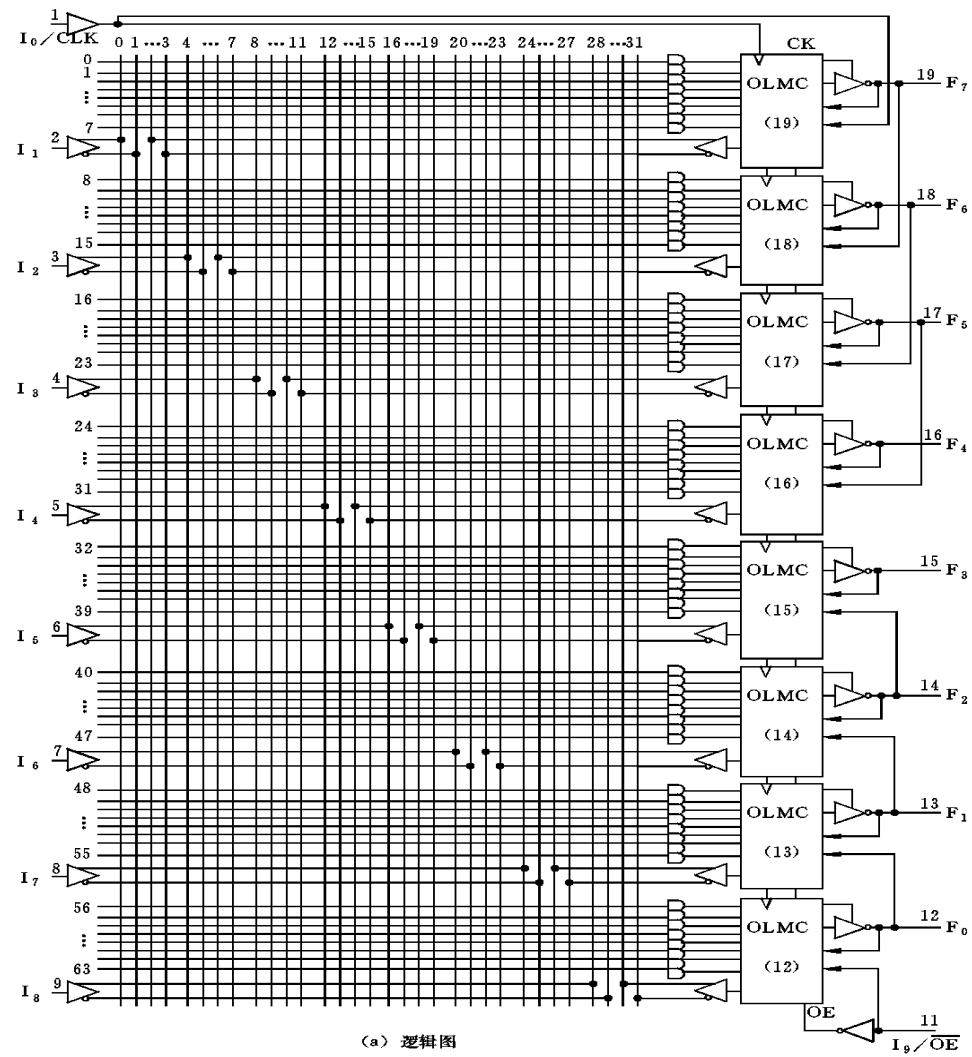
### 1. GAL的基本结构

以GAL 16V8型器件为例, GAL16V8包括: 输入门、输出三态门、与门阵列、输出逻辑宏单元(内含或阵列)以及从输出反馈到输入的控制门等。

GAL16V8 8个固定为输入端 ( $I_0-I_7$ ), 8个I/O端 ( $F_0-F_7$ ) (可以通过编程确定其为输入或输出), 引出端1与11也有两种选择, 可以通过编程确定。最多16个输入端 (输出端为2个), 最多8个输出端 (输入端  $\leq 10$ ) 。



双列直插式封装

 

(b) 封装图

图2.32 GAL 16V8逻辑图与封装图

## 2.6.5 门阵列(GA)、宏单元阵列(MA)、标准单元阵列(SCA)

### 1. 基本组成形式

这三种阵列电路内部的单元是以阵列形式排列--**阵列逻辑电路**。

**主要实现**批量较大的专用集成电路(application specific integrated circuit, 简称ASIC)。由用户向集成电路生产厂家定做。

#### (1) 门阵列(gate array,简称GA)

- 门阵列设计利用预先制造好的“母片”来进行布图设计。**母片上通常以一定的间距成行成列的排列着基本单元电路。**
- 基本单元**一般由6—10晶体管组成**
- 门阵列设计的**优点是设计自动化程度较高**，设计周期短，设计成本低。
- **门阵列的缺点是布图密度低**，并且品种有限，为了使所有单元间的连线能布通，势必造成芯片面积利用率下降。

## (2) 宏单元阵列(macro cell array,简称MA)

对门阵列进行改进，产生宏单元阵列

- 宏单元阵列按列排列，每一列由若干个基本单元构成，在每两个基本单元之间有一个走线过道，基本单元之间的连线在垂直和水平走线通道中进行。

- 一个逻辑元件可由一个基本单元或若干个基本单元构成，称为宏单元。**

- 宏单元阵列自动设计系统有一个“宏单元库”，存有**门电路、触发器、加法器、译码器等各类逻辑元件**。由于宏单元的逻辑功能比较强，因而布图密度比门阵列高。宏单元阵列也是一种半用户器件，具有制造周期短等优点。

 


图2.34 门阵列母片芯片布图(示意图)

 


图2.35 宏单元阵列

### (3) 标准单元阵列 (standard cell array,简称SCA)

- **标准单元阵列又称为多元胞阵列 (polycell array)**, 它以预先设计好的功能单元(称为标准单元或多元胞)为基础, **这些单元可以是门、触发器或有一定功能的功能块(如加法器)**。

 


图2. 36 标准单元阵列的排列



## 2.6.6 现场可程序门阵列(FPGA)

主要由四个部分组成:

- **可编程序逻辑宏单元(CLB):**它以阵列形式分布在芯片的中心部位。每个CLB由**若干个触发器及一些可编程序组合逻辑部件**组成。CLB可通过编程来实现用户所需的逻辑。
- **可编程序输入输出宏单元(IOB):**它排列在CLB四周,是芯片内部CLB与芯片外部引脚间的可编程接口,每个IOB可进行边沿触发器、锁存器、上拉电阻选择、三态选择等输入输出方式控制。IOB也是通过编程来实现所需的输入输出方式控制的。
- **互连资源:**它包括可编程的互连开关矩阵、内部长线、总线等。
- **重构逻辑的程序存储器:**它以阵列形式分布在整个芯片上。

**FPGA器件工作时:**将用户所需实现的逻辑以某种程序形式从片外读至PGA重构逻辑的程序存储器内,该存储器的**存储单元输出直接去控制**指定的CLB, IOB等单元,从而使器件有确定的功能。**常把这一过程称为配置。**

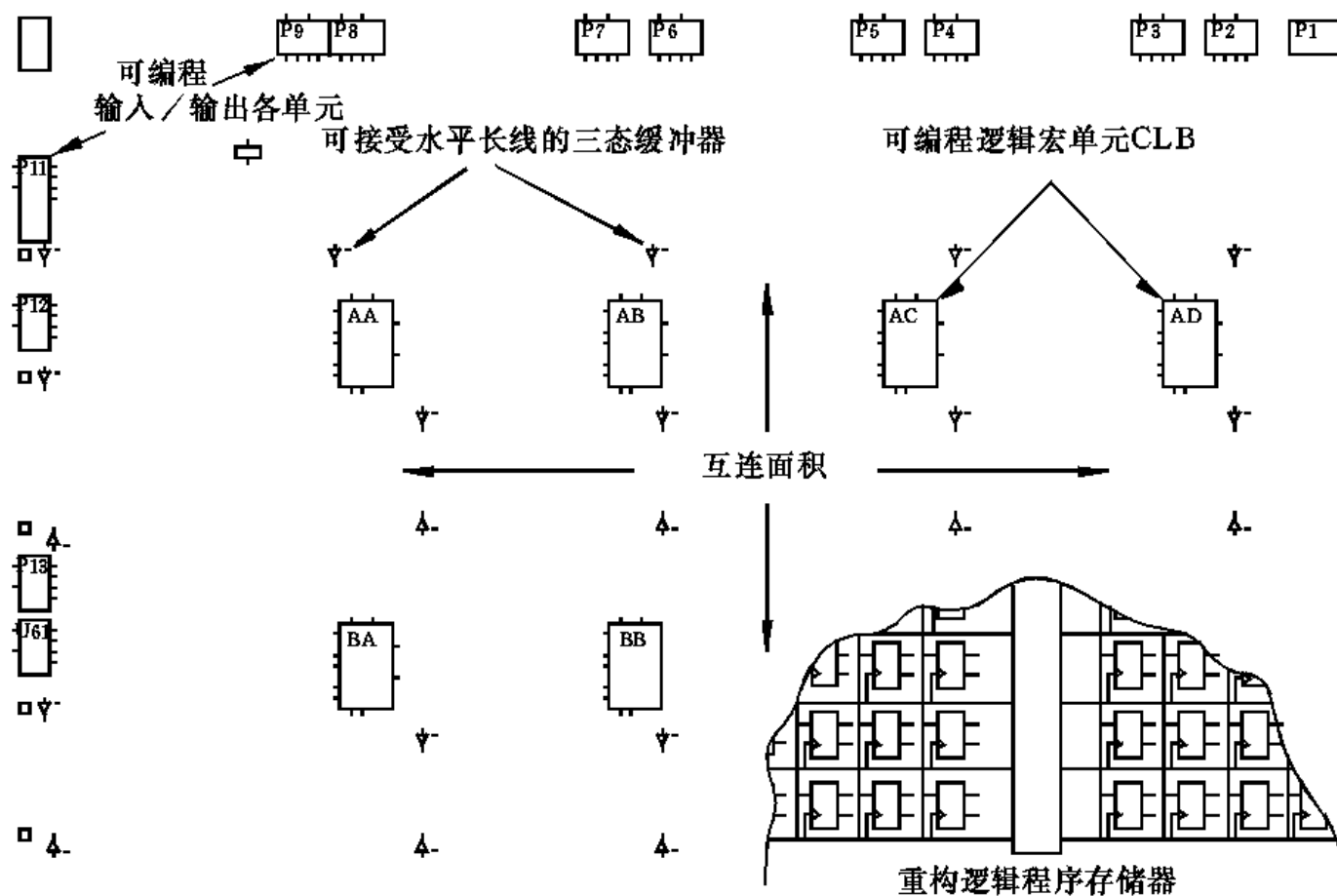


图2.47 可编程序门阵列结构图